

SISTEMA DE CONTROL DE RIEGO PARA PLANTAS "AGROLOURDES"

Milton Campoverde Rosales

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicaciones

Área de Electrónica

Aleix López Antón



Índice



- 1 Objetivos
- 2 Planificación y DAFO
- 3 Estado del Arte
- 4 Descripción del sistema
- 5 Implementación del sistema
- 6 Simulación y pruebas
- 7 Conclusiones

1. Objetivos




Objetivo general: Diseñar un sistema capaz de monitorizar un cultivo de forma autónoma, gracias a los sensores y actuadores que tiene integrado. Más allá de que el cultivo se desarrolle de forma eficiente, la idea es mejorar con el paso del tiempo, ya que con los datos recogidos a corto o largo plazo, pueden ayudar a mejorar la calidad de cultivo y a su vez obtener estadísticas reales con las definir futuros movimientos estratégicos de mercado.

- ✓ Obtener información de los sensores accediendo al servidor y actualizar la información almacenada en la base de d
- ✓ Activar de forma automática la apertura y el cierre de la electroválvula
- ✓ Controlar el flujo del caudal de la bomba peristáltica
- ✓ Controlar la velocidad de los ventiladores para regular la temperatura.
- ✓ Simulaciones teóricas y practicas a nivel circuito
- ✓ Desarrollar software para el control y gestión del sistema
- ✓ Análisis de las característica necesarias para poder aplicar nuestro trabajo en una escena
- ✓ Realizar la memoria del proyecto, en donde se refleja los conocimientos y habilidades conseguidas en la duración de máster.

• UOC

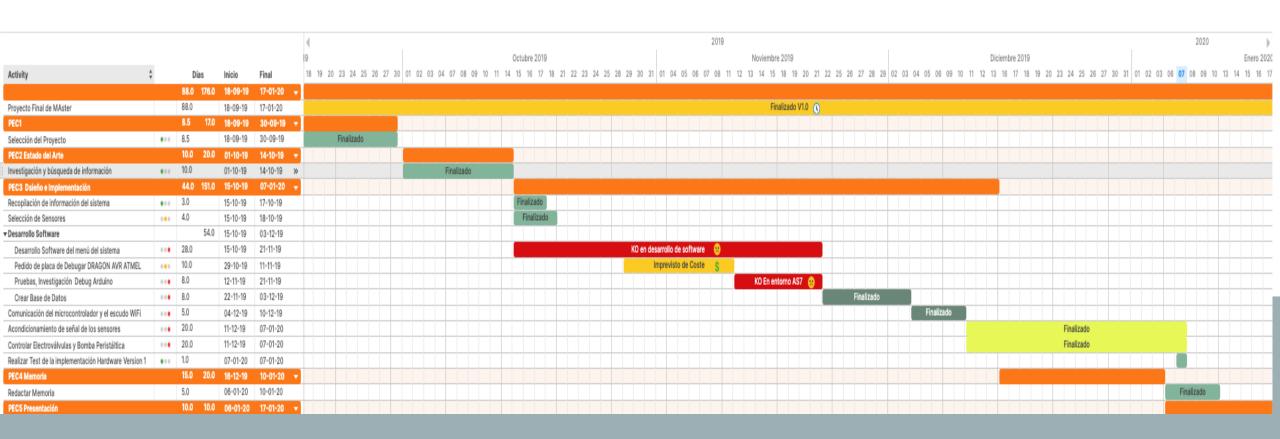. Planificación y DAFO "Debilidades Amenazas Fortalezas y Oportunidades"





. Planificación y DAFO "Debilidades Amenazas Fortalezas y Oportunidades"

DEBILIDADES

- 1. Complejidad técnica del proyecto
- 2. Dificultad de coordinación con horarios
- 3. Falta de conocimiento técnico
- 4. Elevado coste de prototipado
- 5. Incertidumbre en crear un proyecto desde cero, en un periodo de tiempo corto

FORTALEZAS

- 1. Motivación Tecnológica
- Reforzar capacidad de autoaprendizaje
- 3. Desarrollo del potencial como ingeniero
- 4. Aplicar conocimientos teóricos y prácticos del Máster

- 1. Solución real a un problema tecnológico
- 2. Posible comercialización
- 3. Llegar a todo tipo de mercado, a nivel nacional como internacional
- 1. Fracaso del proyecto
- 2. No se cumplen los objetivos establecidos
- 3. Posible piratería del producto
- 4. Fallo en las primeras versiones

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

3. Estado del arte



IOT "Internet de las cosas"

Muchos expertos se refieren a ella como la próxima revolución industrial, ya que cambiará la manera en que las personas comunican, viajan, trabajan, etc... IOT, es la interconexión de dispositivos de diferentes naturalezas, caracterizándose por tener la capacidad recolectar e intercambio de datos

Tecnologías y Plataformas

Hardware libre como Arduino y Raspberry Pi han abierto el camino a la IOT.








Descripción del Hardware


Diseño Hardware del sistema agroLOURDES

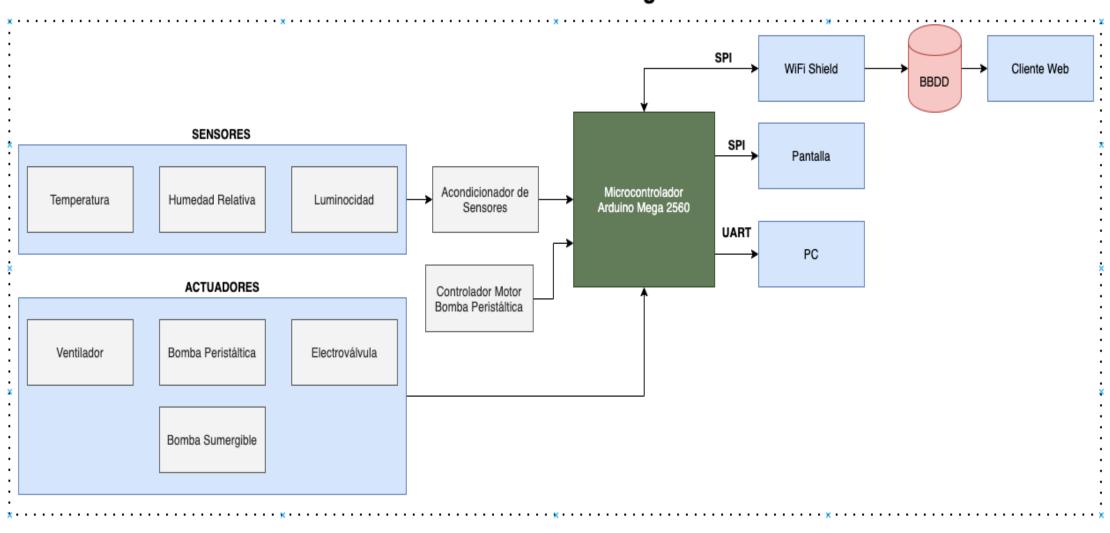




Descripción del Hardware

Esquemático del circuito completo

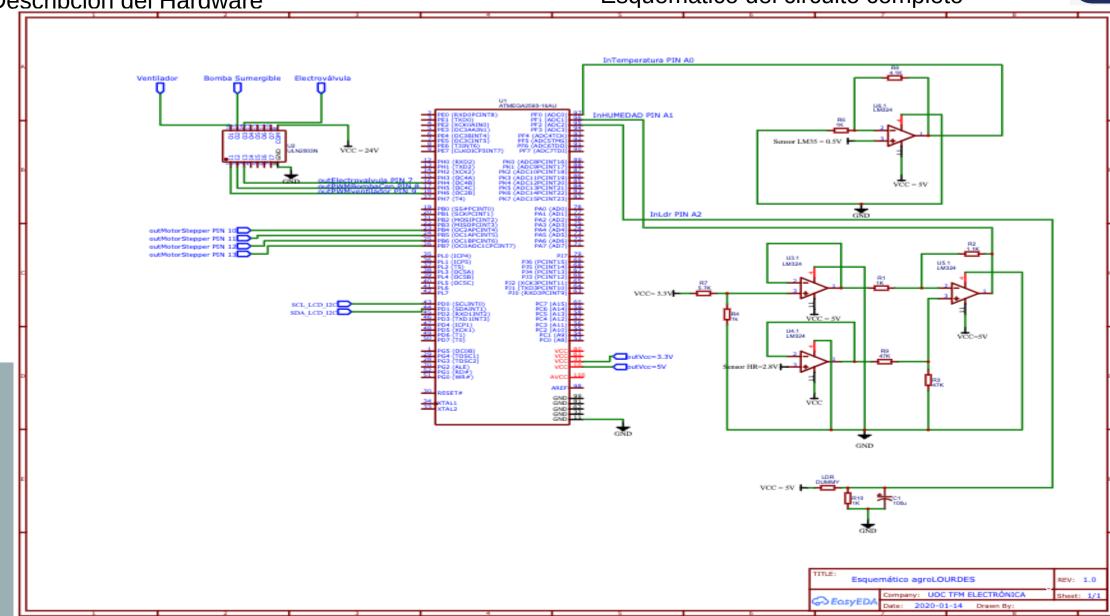


Descripción del Software

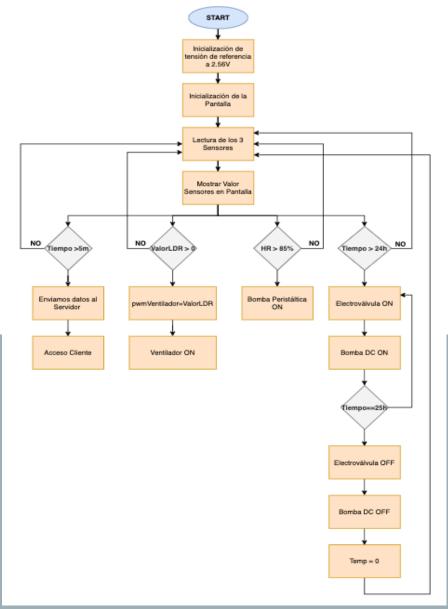

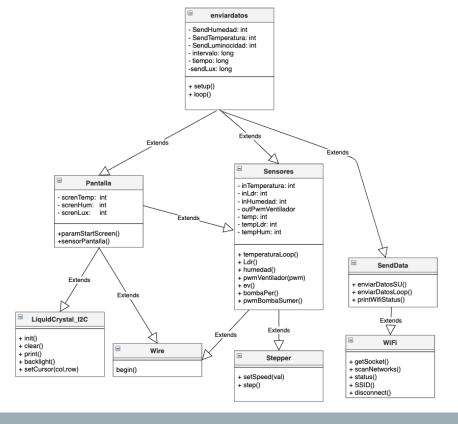Firmware de los sensores y escudo WiFi con lenguae C++






Se crea tabla en la base de datos.

□ 1 ID bigint(20) No Ninguna AUTO_INCREMENT © Cambiar ➡ Má □ 2 humidity float Sí NULL © Cambiar ➡ Eliminar ➡ Má □ 3 temperature float Sí NULL © Cambiar ➡ Eliminar ➡ Má □ 4 Luminocidad int(11) No Ninguna © Cambiar ➡ Eliminar ➡ Má	#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción		
□ 3 temperature float Sí NULL	1	ID 🔑	bigint(20)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	🥜 Cambiar 🧅 Eli	minar 🔻	Más
□ 4 Luminocidad int(11) No Ninguna	2	humidity	float			Sí	NULL			⊘ Cambiar	minar 🔻	Más
	3	temperature	float			Sí	NULL			🧷 Cambiar 🧅 Eli	minar 🔻	Más
E F DATE AND A CONTRACT OF THE	4	Luminocidad	int(11)			No	Ninguna			⊘ Cambiar	minar 🔻	Más
☐ 5 DATE timestamp No current_timestamp() Ø Cambiar ⊜ Eliminar ▼ Má	5	DATE	timestamp			No	current_timestamp()			🧷 Cambiar 🌘 Eli	minar 🔻	Más

URL: http://localhost/testcode/dht.php?temperature=12&humidity=10&Luminocidad=1


Descripción del Software

Tabla de visualización de valores de la Base de datos

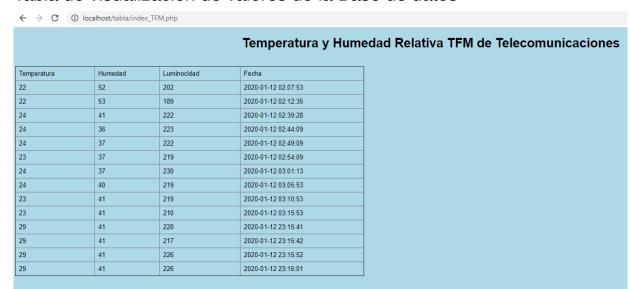



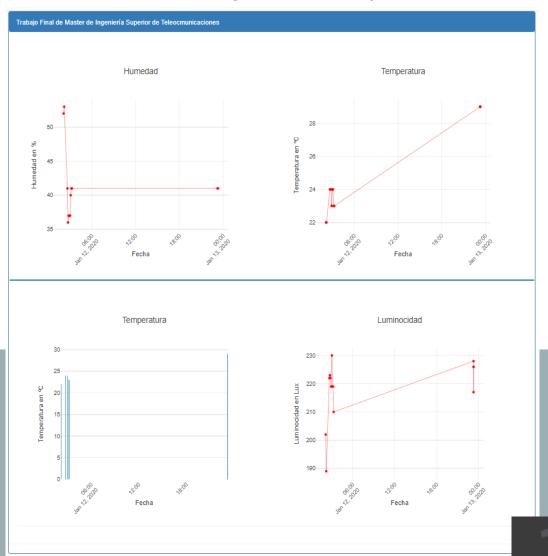Visualización de Datos en gráficas lineales y de Barras




4. Implementación del sistema


•⊒UOC


Montaje físico de los componentes:

1)

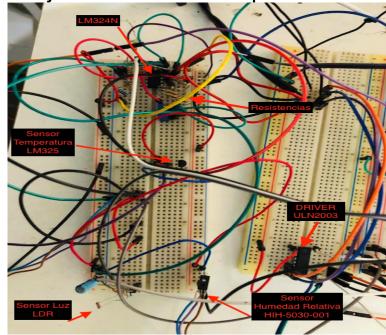


2)

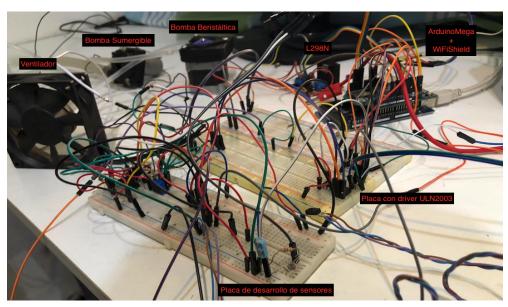

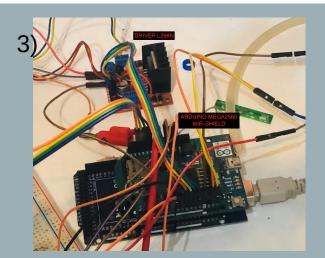

4

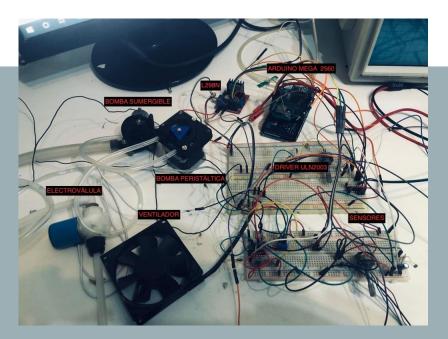



5. Simulación y pruebas

•⊒UOC

Montaje físico de los componentes:

```
01...c0KK0c...10KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXW
Oc. :OKKO: .c0K0kdollodk0KK000KKKKKXW
0c. :OKKO: c0x:..
                       .;d0K0KKK0KKXW
0c. :OKKO: .cx, .,cc;. 'd00KKK000XW
0c. ;OKKO; .cl. ,kKKO: .c000dl::;dX
   .:11:. 'dl. ;OKK0c. :Od,.
K0d..
          .,d01. ;OKK0c. :d, .:odkN
KK00xlcccclx0001. ,k0K0; .cl. ,kKKXW
K000KKKKKKKKK000k; .'::,. 'dl. ;kKKXW
K0000K00KK000000kc'.
                      ..:x01. :OKKXW
K0000K00KK000000K00xdooox00K0d. .dOOKN
K0000K00KK00000K00KKKKKKKKKKKKKOKOc. ."1K
K0000K00KK0000KK0KKKKK00000KK0KOd:'...:K
K0000K00KK0000KKKKK000000KKKKK000Okkk0N
K0000K00KK0000KKKKK00000KKKKK00000KKXW
**********
***UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA***
********TFM agroLOURDES********
*********
***Phase 1 initializing...***
Testing EV...
CEN 125
CEN 0
Centrifugal pumpe OK...
Ventilator test ...
Ventilator test OK...
Testing peristaltic pump...
clockwise
counterclockwise
Peristaltic pump OK...
***Phase 1 completed***
```

```
***Phase 2 initializing...***
Ventilator PWM test duty up...
Ventilator PWM test duty down...
Ventilator PWM off...
Electrovalve ON !!!
Electrovalve OFF !!!
Centrifugal pume PWM test duty up...
Centrifugal pume PWM test duty down...
Centrifugal pume PWM test OK...
Centrifugal pume PWM set to zero
Peristaltic pump clockwize slow test
clockwise
Peristaltic pump counterclockwize fast test
counterclockwise
Peristaltic pump Enable OFF
***Phase 2 completed***
******All test done succesfully*****
```

```
*****All test done succesfully*****
STARTING MAIN PROCESS...
******************
*************
*******
376TEMPERATURA: 22°C
204LUZ: 2041ux
524HR: 524%
439TEMPERATURA: 25°C
25524HR: 524%
52205LUZ: 2051ux
205437TEMPERATURA: 25°C
526HR: 526%
203LUZ: 203lux
Attempting to connect to SSID: ING MILTON
Connected to wifi
Starting connection to server ...
Conectado al Servidor
GET http://localhost/testcode/dht.php?&temperature=25&humidity=52&Luminocidad=203
```

5. Simulación y pruebas

Montaje físico de los componentes:




1) PWM Ventilador 100%



3) Pwm encendidfo



2) PWM ventilador 0%

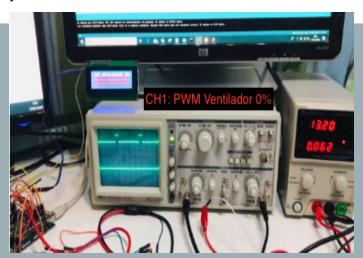

4)






5. Simulación y pruebas

Montaje físico de los componentes:

1) Tabla con Datos de la bbdd

← → C ① localhost/tabla/index_TFM.php					
			Temperatura y Humo	edad Relativa TFM de Telecomunicaciones	
Temperatura	Humedad	Luminocidad	Fecha		
25	53	196	2020-01-15 01:29:35		
25	52	203	2020-01-15 01:29:35		
25	53	193	2020-01-15 01:29:45		

3) Zoom

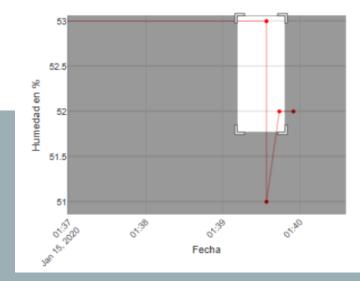

Humedad

2) Grafico lineal y en barra de los datos de BBDD



5.Resultados

Montaje físico de los componentes:

Dispositivo	Cantidad	Precio €	Total €	
Arduino Mega	1	34,50	34,50	
Arduino WiFi Shield	1	87,10	87,10	
LM35Z	1	1.95	1.95	
LDR NSL-19M51	1	0,77	0,77	
LM324N	1	0,23	0,23	
ULN2003N	1	0.29	0.29	
Electroválvula KSD 24V	1	8,41	8,41	
Bomba Peristáltica	1	21,66	21,66	
L298N	1	0,58	0,58	
Bomba sumergible DC12v	1	6,79	6,79	
Ventilador NMB-MAT BG0703-B042-0000	1	11,34	11,34	
Pantalla LCD	1	9,18	9,18	
Resistencias	15	0.44	0.44	
Total				

Tabla 3 Presupuesto Ingeniero

Precio Trabajo Ing. Milton Campoverde Rosales

Días trabajado	4h/día	8€/h				
88	352h	2816€				

Problemas y soluciones

- 1. Problemas con operacional lm234n, tiene una salida Vcc-1.5V
- 2. Modificamos Vref del ADC
- 3. PSPICE en su simulación explica que el LN324 Tiene una salida de 4.3V y en la práctica únicamente es hasta 3.5V
- 4. Error debido a las tolerancias en las resistencias y la tensión de desviación del amplificador. Provocaba una tensión a la salida que no era correcta. Se soluciona colocando una tensión negativa el pin11 GND del LM234
- 5. Calibración del sensor de humedad relativa, se ha realizado con una fórmula matemática del fabricante, y con la ayuda de la página de meteorología de la zona del autor.
- 6. Condensador en Circuito LDR para eliminar ruido y dejar estable la lectura del LCD.
- 7. Simulaciones prácticas y teóricas para encontrar el valor de la inductancia de la Electroválvula
- 8. Utilizar el driver ULN2003 debido a la tensión de operación de los actuadores.

Discusión de los resultados

- 1. Elección de sensores por economía y por precisión en comparación con los digitales
- 2. Existe un compromiso, para preferir precisión y lo económico
- 3. Los actuadores del proyecto han sido reciclados
- Se ha cumplido el objetivo del proyecto(comunicación con el servidor, recogida de parámetros, preci activación de actuadores, graficar datos)
- 5. Precio del proyecto 180€ los componentes, y la mano de obra 2800€, un total de 3000€. Este es el precio del prototipo, pero la misión es que llegue a costar un 99% menos.
- 6. Una de las mayores penalizaciones fue la pérdida de tiempo la familiarización con AS7 para el desa del menú en el sistema.
- 7. El autor destaca el aprendizaje adquirido en este TFM. Su idea en el futuro cercano, es dedicarse a sistema empotrados.

